

# Data Memory Block

1- الهدف هو اننا نعمل Memory عشان نخط فيها الـ Data اللي مش Frequently acceded من الـ CPU لان دي بنحطها في الـ Register file.


2- الـ Data Memory Block بيكون ليها كذا دخل وخرج واحد :-

## Inputs :

- 1- **we** : Write Enable ( we ? write : read ) [ 1 bit ].
- 2- **clk** : Clock Signal [ 1 bit ].
- 3- **a** : The Address of a memory location [ 32 bits ].
- 4- **wd** : Write Data [ 32 bits ].

## Output :

→ **rd** : read Data [ 32 bits ].

 


الـ clock بتأثر فقط علي الـ wd ولكنها لا تتدخل في الـ rd بمعنى ان الـ wd هي sequential و الـ rd تكون combinational.

## 3- The RTL Code :-

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module Data_Memory(clk, we, a, wd, rd);
4
5      input wire clk;
6      input wire we;           // Write enable
7      input wire [31:0] a;     // Address input
8      input wire [31:0] wd;    // Write data input
9      output reg [31:0] rd;    // Read data output
10
11     // Memory declaration
12     reg [31:0] RAM [63:0];
13
14     // Continuous assignment for read data
15     always @(*) begin
16         rd = RAM[a[31:2]]; // Word-aligned read
17     end
18
19     // Write to memory
20     always @(posedge clk) begin
21         if (we) begin
22             RAM[a[31:2]] <= wd;
23         end
24     end
```

#### 4- Elaborated design:-

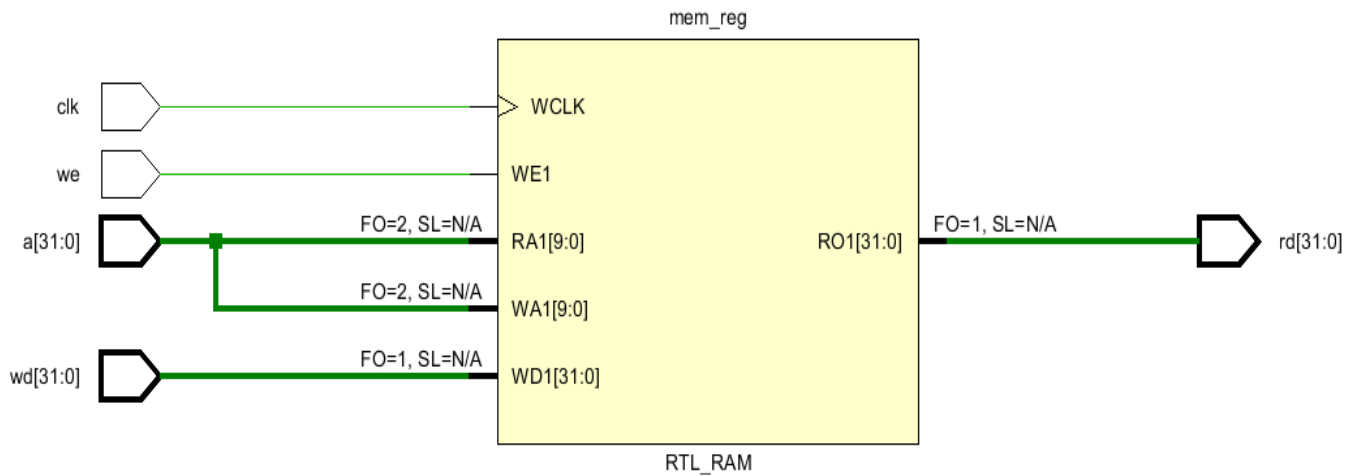


#### 5- Testbench :-

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module Data_Memory_tb();
4      // 1) Declare local reg and wire identifiers with _tb suffix
5      reg clk_tb = 0;           // The clock signal for testbench
6      reg we_tb;               // Write Enable signal for testbench
7      reg [31:0] a_tb;         // Address for testbench
8      reg [31:0] wd_tb;        // Write Data for testbench
9      wire [31:0] rd_tb;       // Read Data for testbench
10
11     // 2) Instantiate the module under test
12     Data_Memory uut (
13         .clk(clk_tb),
14         .we(we_tb),
15         .a(a_tb),
16         .wd(wd_tb),
17         .rd(rd_tb)
18     );
19
20     // 3) Generate stimuli, using initial and always
21     // Clock generation
22     always
23     begin
24         #50 clk_tb = ~clk_tb;
25     end
26
27     //Test Cases
28     initial
29     begin
30         a_tb = 32'h0;          wd_tb = 32'hA5A5A5A5;          we_tb = 0; #80;
31         a_tb = 32'h0;          wd_tb = 32'h12345678;          we_tb = 1; #80;
32
33         a_tb = 32'h4;          wd_tb = 32'hABCDEF78;          we_tb = 0; #80;
34         a_tb = 32'h4;          wd_tb = 32'hA5A5A5A5;          we_tb = 1; #80;
35
36         a_tb = 32'h50;         wd_tb = 32'h12121212;          we_tb = 0; #80;
37         a_tb = 32'h50;         wd_tb = 32'h12312312;          we_tb = 1; #80;
38
39         a_tb = 32'h1023;       wd_tb = 32'hA1B2C3D4;          we_tb = 0; #80;
40         a_tb = 32'h1023;       wd_tb = 32'h1A2B3C4D;          we_tb = 1; #80;
41     end
42 endmodule
43


```

## ← نتيجة الـ Simulation :

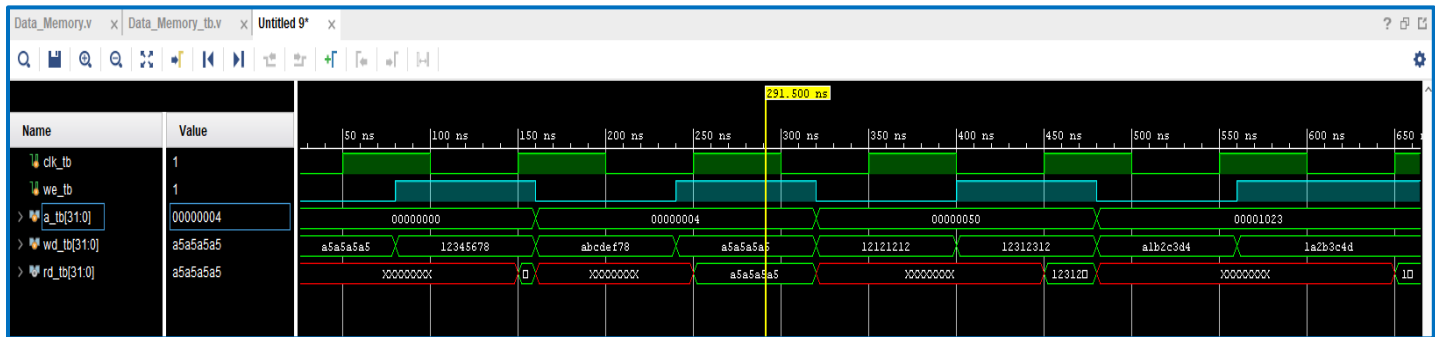

-تظهر قيم الـ rd\_tb علي انها unknown بسبب ان هذه الـ Addresses في الـ Data memory لا تحتوي علي قيم مسبقة مخزنة بها , ولكن بعد عملية الـ Write بها ظهرت مباشرة لانه اصبح هناك قيمة مخزنة في هذا الـ Address.

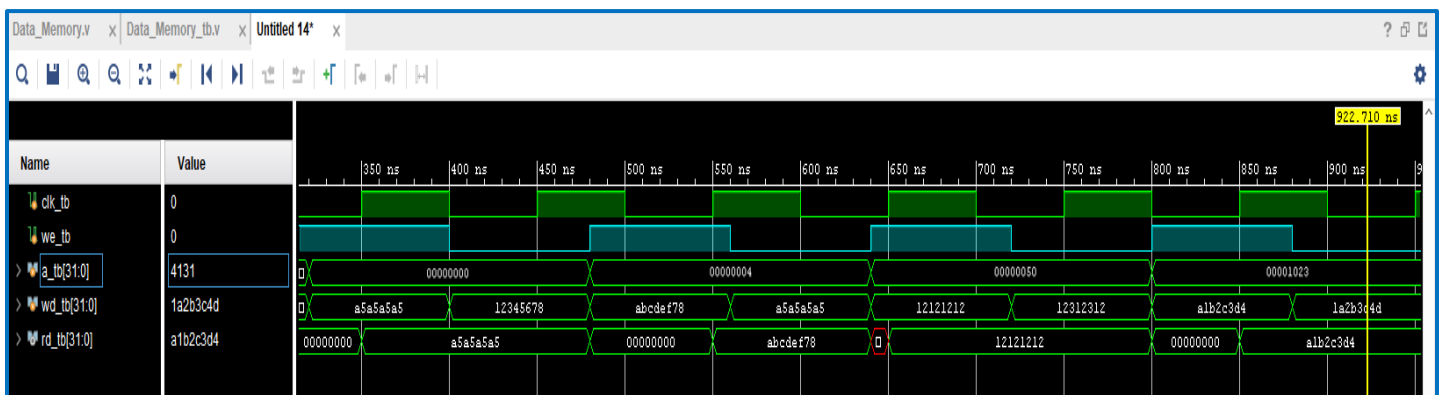← وللتأكيد تم تخزين قيمة مسبقة = 0 في هذه الـ Addresses:



Made by: Hossam Ahmed Seyam