

# Extended Unit Block


- 1- الفكرة من استخدام الـ **Extended Unit** انه في الهاردوير لازم لازم الرقمين اللي هنجمعهم او نطرحهم يكونوا بنفس الـ **Length** يعني عندنا لازم الرقمين يكونوا **32 bits** .
- 2- وعشان كد بنستخدم الـ **Extended Unit** لما يكون عندنا رقم اقل من رقم ثاني عشان نساويهم مع بعض عن طريق الـ **Signed extension** وهو تكرير الـ **MSB** حتي الـ **Length** اللي محتاجينه
- 3- الـ **Extended Unit Block** بيكون ليها دخلين وخرج واحد :-

## Inputs :

- 1- **instr** : Instruction [ 31 : 7 ] ( **25 bits** ).
- 2- **immsrc** : Immediate source<Control> ( **2 bits** ).
 
## Output :

- **immext** : immediate extended ( **32 bits** ).



الـ **instruction** بيكون **32 bits** في كل انواعه وكل الانواع بتبدا دائما بـ **7 bits** بتوع الـ **opcode** ودا احنا مش محتاجينه وعشان كدا بندخل **25 bits** بس , من ضمن الـ **25** دول في حجات ثانيه مش بناخذها زي الـ **rd** والـ **rs1** والـ **rs2** والـ **functions** بانواعها لان كل اللي هامننا هوا الـ **immediate** فقط ولكن الـ **immediate** مكانه بيتغير في انواع الـ **instruction** المختلفه عشان كدا وعشان نخلي التصميم ابسط في الـ **RISC-V** بندخل كل الـ **25 bits** وبختار اللي احنا عاوزينه جوا الـ **Extended Unit Block** .

## 3- The RTL Code :-

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module Extend_Unit(instr, immsrc, immext);
4
5      input wire [31:7] instr;           // instruction part
6      input wire [1:0] immsrc;          // immediate source selector
7      output reg [31:0] immext;         // extended immediate output
8
9      always @(*)
10     begin
11         case(immsrc)
12             // I-type
13             2'b00: immext = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]};
14
15             // S-type (stores)
16             2'b01: immext = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]};
17
18             // B-type (branches)
19             2'b10: immext = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};
20
21             // J-type (jal)
22             2'b11: immext = {{12{instr[31]}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0};
23
24             default: immext = 32'bx; // undefined
25         endcase
26     end
27 endmodule
    
```

← في نقطتين مهمين :-

**الاولي :** احنا بنشوف اشارة الـ **control** بكام وعلي هذا الاساس بنختارايه الطريقة اللي همجمع بيها الـ **Bits** اللي بعد كدا هنعملها **sign extension** عشان تطلع في الاخر بالـ **length** اللي احنا عاوزينه (**32 bits**).

**الثانية :** كل **instruction** ليه طريقة في التجميع مختلفة عن غيرة , الغرض النهائي ليا اني اجمع الـ **immediate** بشكل مضبوط عشان اعمله **extension** بعدها .

← وعشان نعمل كدا محتاجين نستخدم **2 operators** من الـ **Verilog** وهما :-


Category	Examples	Bit Length
Concatenate	{ A,...,B }	$L(A) + \dots + L(B)$
Replication	{ B{ A } }	$B * L(A)$

**1- الـ Concatenation :** وهو بيضم **A bits** علي **B bits**.

**2- الـ Replication :** وهو تكرر الـ **A** عدد **B** من المرات .
 
### ⇒ R-Type instruction :-


← دا توزيع الـ **32 bits** اللي موجدين في الـ **Register instruction** :



← لا يحتاج لـ **extended unit** , لانه لا يوجد فيه **immediate** ولان الـ **Sources** اللي فيه بتكون متخزنه بشكل اساسي **32 bits**.
 
### ⇒ I-Type instruction :-

← دا توزيع الـ **32 bits** اللي موجدين في الـ **Immediate instruction** :



← يوجد هنا **immediate** بحجم **12 bits** , وهذا الـ **immediate** سيتم جمعه مع الـ **base address** اللذي يتكون من **32 bits** حتي نحصل علي الـ **Actual memory address** , ولذلك يجب عمل **signed extension**.


← وهنا الـ **immediate** في الـ **I-instruction** في الـ **RISC-V** مرتب علي ان يكون الـ **12 bits** مرتبين ورا بعض من **[ 31 : 20 ]**.

--ولذلك كل اللي عملنا اننا اخدنا الـ **12 bits** ثم اضعنا لهم (**extension**) **20 bits** من الـ **MSB** (**signed extension**) فاصبح الـ **immediate** الان هوا **32 bits = 20 + 12**.

--وعشان نعمل كدا هناخد الـ **11 bits [ 10 : 0 ]** ونضمهم (**Concatenation**) علي الـ **bit** الـ **12** بعد منكوره (**Replication**) **20** مرة.


```
// I-type
immext = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]};
```

**EX:**

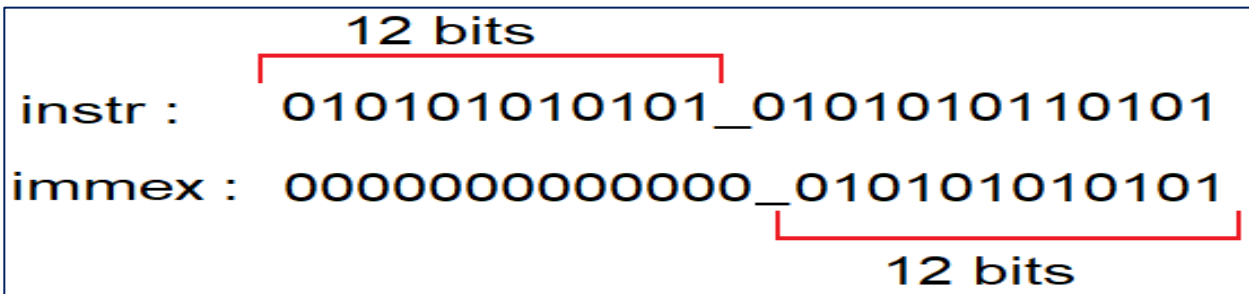
 
### ⇒ S-Type instruction :-

← دا توزيع الـ 32 bits اللي موجودين في الـ Store instruction :



← يوجد هنا **immediate** بحجم 12 bits , ولكن هذا الـ **immediate** متفرق في الـ **instruction** وعشان كذا هنجتاج نعمل حاجتين مهمين  
اولا : نجمة علي بعضه بحيث يكون 12 bits كاملين , ودا هيتم عن طريق الـ **concatenation** .  
ثانيا : نعمل **signed extension** عن طريق الـ **Replication** ثم نعمل **concatenation** لهم .


```
// S-type  
immext = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]};
```

**EX:**

```
instr : 1011001110001111000011111  
immex  11111111111111111111111111111111101100111111
```
 
### ⇒ B-Type instruction :-

← دا توزيع الـ 32 bits اللي موجودين في الـ Branch instruction :



-- هنلاحظ : انهم مش مرتبين بشكل منظم كما سبق ولكن مفيش مشاكل هنظبطهم بالـ **Concatenation** .  
-- هنلاحظ : ان انا عندي [ 12 : 1 ] **imm** ولكن لا يوجد [ 0 ] **imm** ودا لاني انا اللي هضيفها ولازم تكون بـ 0 وبكدا يكون الـ **imm** هنا 13 bit  
عشان تبقي **word alignment** .


```
// B-type (branches)  
immext = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};
```

**EX:**

```
instr : 1011001110001111000011111  
immex: 11111111111111111111111111111111101100111110
```
 
## ⇒ J-Type instruction :-

← دا توزيع الـ 32 bits اللي موجودين في Jump instruction :



-- هنلاحظ : انهم مش مرتبين بشكل منظم كما سبق ولكن مفيش مشاكل هنظبطهم بالـ **Concatenation** .

-- هنلاحظ : ان انا عندي [ 19 : 12 ] و [ 11 ] و [ 10 : 1 ] و [ 10 ] لكن لا يوجد [ 0 ] ودا لاني انا اللي هضيفها ولازم تكون بـ 0 وبكدا يكون الـ imm هنا 21 bit عشان تبقي **word alignment** .


```
// J-type (jal)
immext = {{12{instr[31]}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0};
```

**EX:**

instr : 0110011100011110000111111

immex: 0000000000000011100001111001110000


## 4- Elaborated design:-

 

## 5- Testbench :-


```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module Extend_Unit_tb();
4
5      // 1) Declare local reg and wire identifiers
6      reg [31:7] instr_tb;
7      reg [1:0] immsrc_tb;
8      wire [31:0] immext_tb;
9
10     // 2) Instantiate the module under test
11     Extend_Unit uut (
12         .instr(instr_tb),
13         .immsrc(immsrc_tb),
14         .immext(immext_tb)
15     );
16
17     // 3) Generate stimuli using initial and always
18     initial
19     begin
20         // Stimulus 1: I-type instruction
21         instr_tb = 25'b111111111111_111111111111;  immsrc_tb = 2'b00;  #100;
22         instr_tb = 25'b111100001111_0000111000110;  immsrc_tb = 2'b00;  #100;
23
24         // Stimulus 2: S-type instruction
25         instr_tb = 25'b1010101_01010101010101_0101;  immsrc_tb = 2'b01;  #100;
26         instr_tb = 25'b1101110_10101010000101_0100;  immsrc_tb = 2'b01;  #100;
27
28         // Stimulus 3: B-type instruction
29         instr_tb = 25'b0_101010_101010101010_1010_1_0;  immsrc_tb = 2'b10;  #100;
30         instr_tb = 25'b1_100110_011001101010_0010_1_0;  immsrc_tb = 2'b10;  #100;
31
32         // Stimulus 4: J-type instruction
33         instr_tb = 25'b1_1001100110_0_11001100_11001;  immsrc_tb = 2'b11;  #100;
34         instr_tb = 25'b0_1010101010_1_01010101_01010;  immsrc_tb = 2'b11;  #100;
35
36         $stop;
37     end
38 endmodule
```

### ⇒ I-Type instruction :-

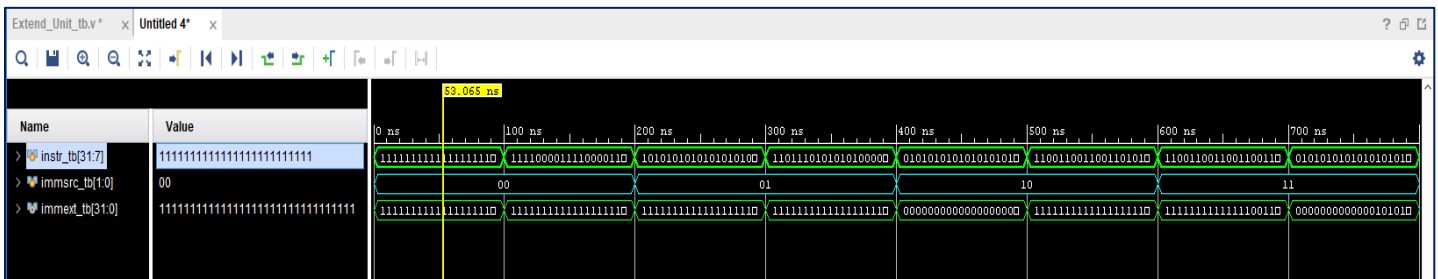

instr : 11111111111111111111111111111111


immex: 11111111111111111111111111111111

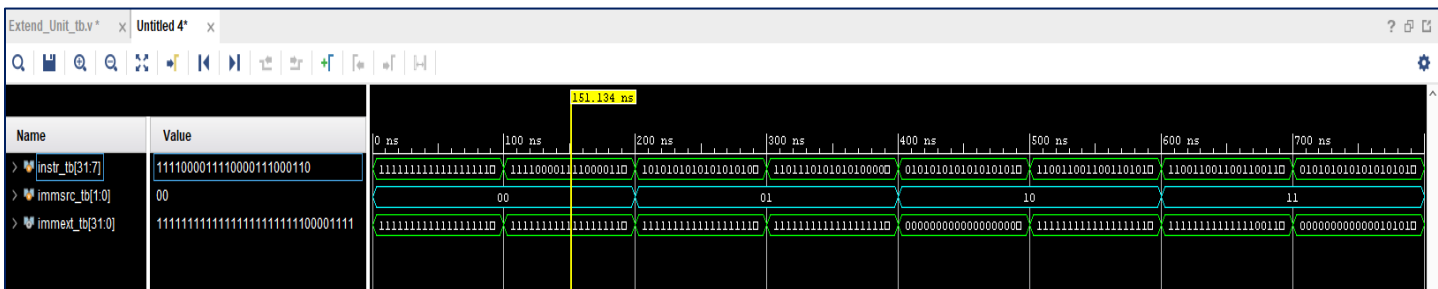

instr : 1111000011110000111000110


immex: 11111111111111111111111111111111

### ⇒ S-Type instruction :-

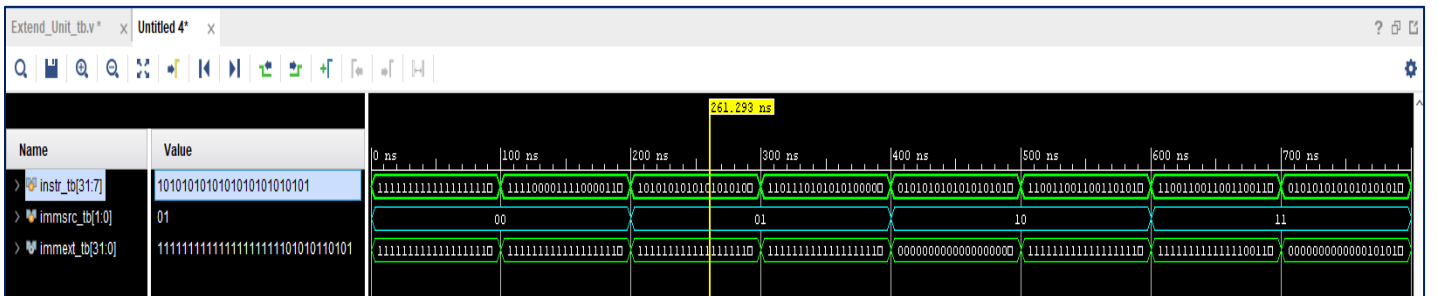

instr : 10101010101010101010101010101

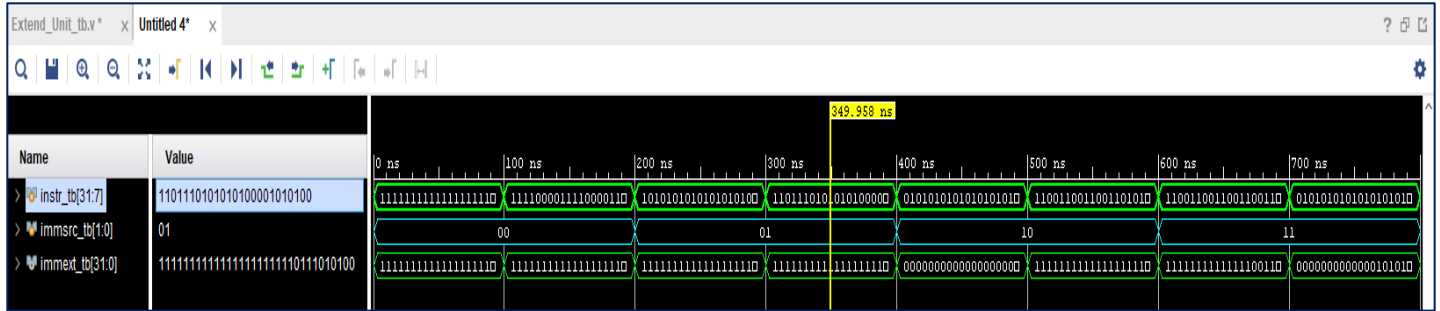
immex: 111111111111111111111111111110101010101



**instr :** 1101110101010100001010100


**immex:** 111111111111111111111111110111010100

⇒ **B-Type instruction :-**

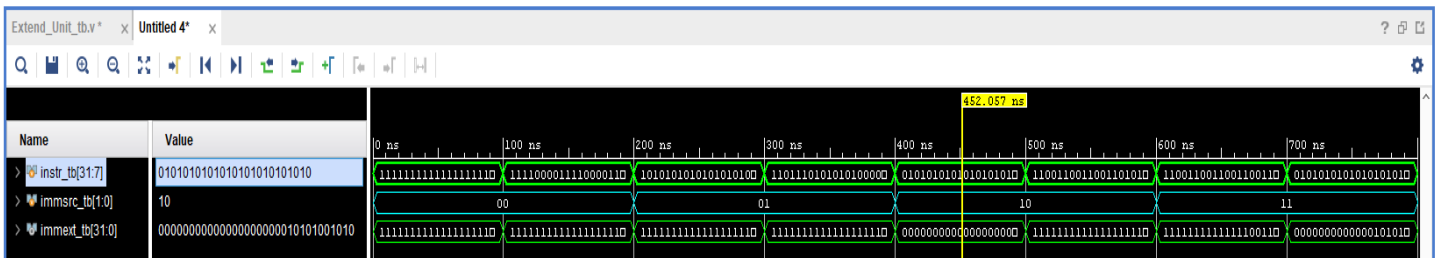

**instr :**   0101010101010101010101010

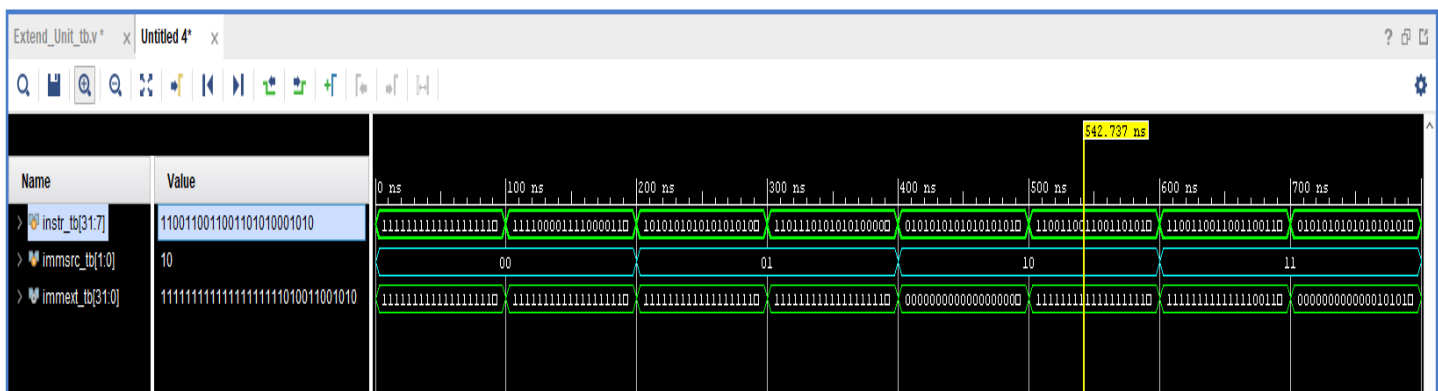**immex:**   0000000000000000000000010101001010




instr : 1100110011001101010001010

immex: 11111111111111111111111111010011001010




## ⇒ J-Type instruction :-

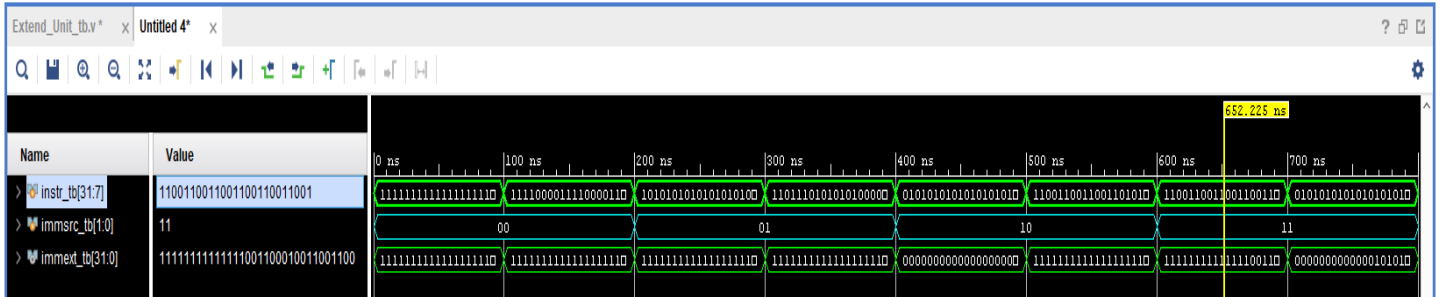

instr : 1100110011001100110011001

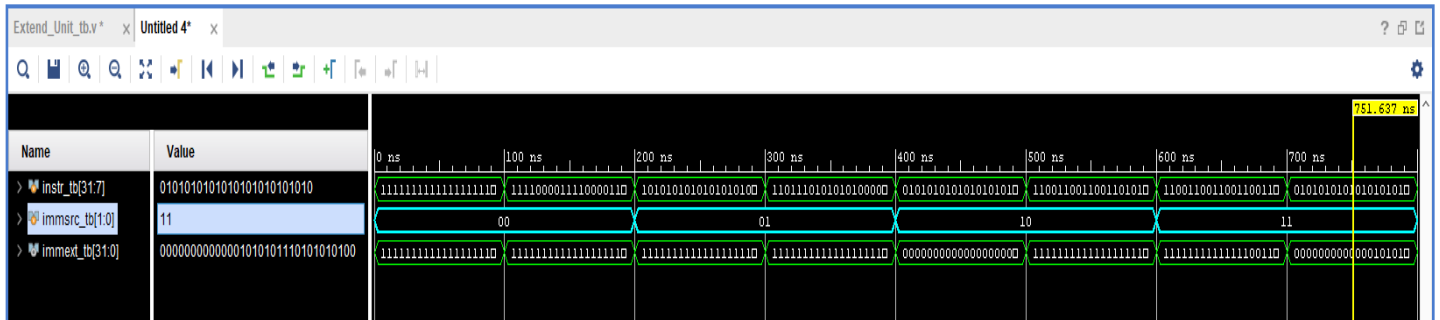immex: 11111111111111111100110000011001100



instr : 01010101010101010101010101010101

immex: 000000000000000001010101110101010100

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0			
funct7				rs2			rs1		funct3		rd			opcode		R-type	
imm[11:0]						rs1		funct3		rd			opcode		I-type		
imm[11:5]				rs2			rs1		funct3		imm[4:0]			opcode		S-type	
imm[12]		imm[10:5]			rs2			rs1		funct3		imm[4:1]		imm[11]		opcode	B-type
imm[31:12]										rd			opcode		U-type		
imm[20]		imm[10:1]			imm[11]		imm[19:12]			rd			opcode		J-type		